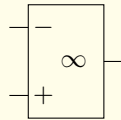


Chapitre 100 (HP)

Amplificateur Linéaire Intégré

Définition 100.1 - *amplificateur linéaire intégré idéal*

Un *amplificateur linéaire intégré idéal* est représenté ainsi :



Pour un tel ALI,

$$I_+ = I_-$$